
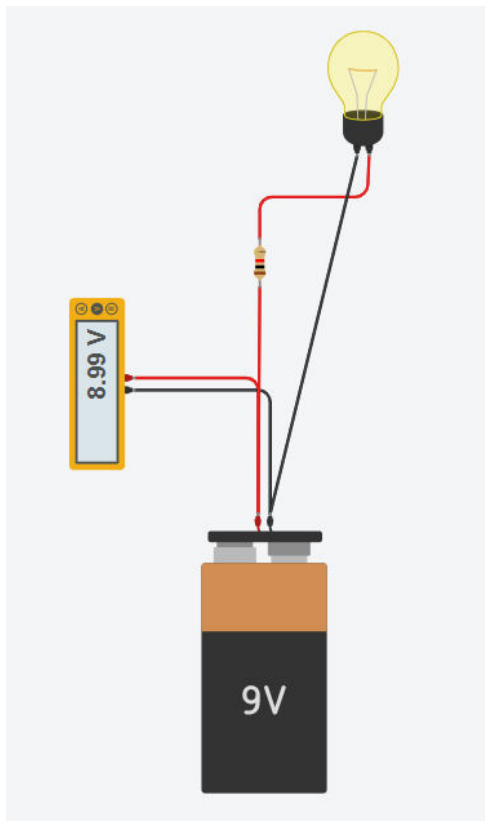


1.

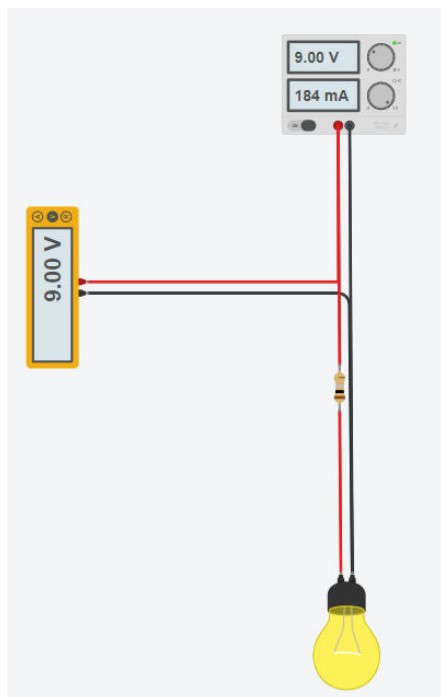


- a) 8.99 V
- b) Valoarea masurata este mai mica decat cea nominala, deoarece bateria are rezistenta interna
- c)




Se observa ca tensiunea este identica


d)

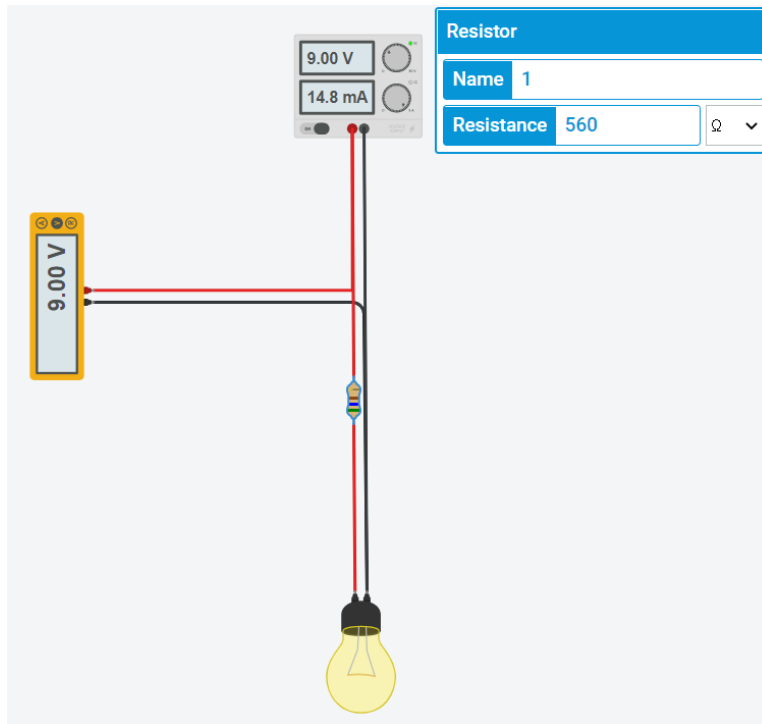

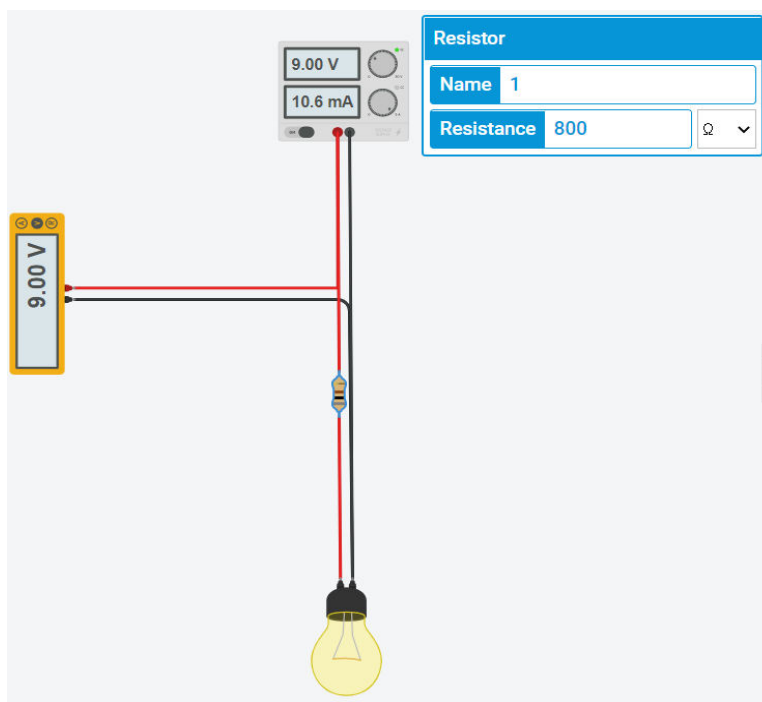Initial: $R=560\ \Omega$ si $I=14.8\ \text{mA}$




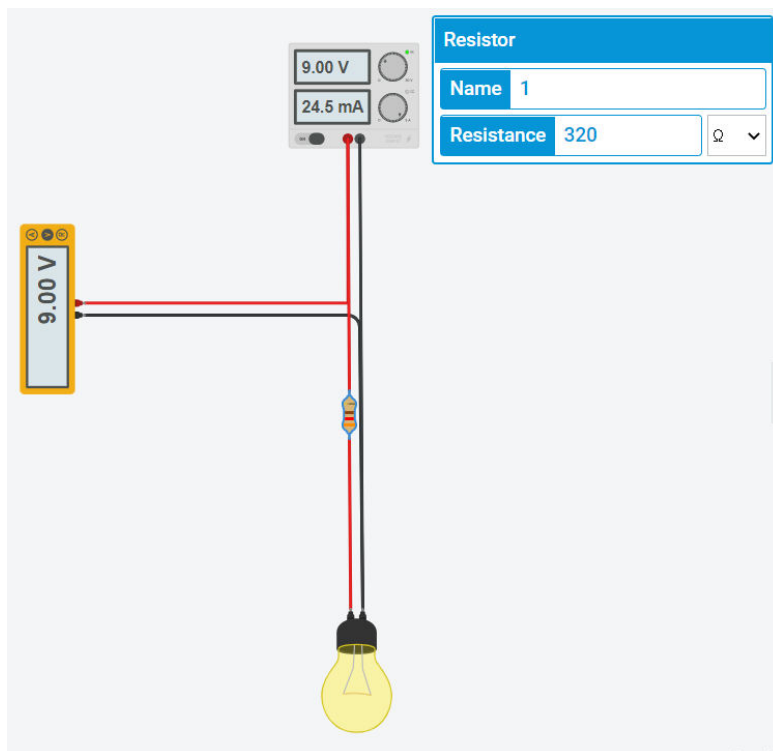$R=800\ \Omega$ si $I=10.6\ \text{mA}$ -> Dacá R crește, I scade



$R=320$ ohmi si $I=24.5$ mA \rightarrow Daca R scade, I creste


2.

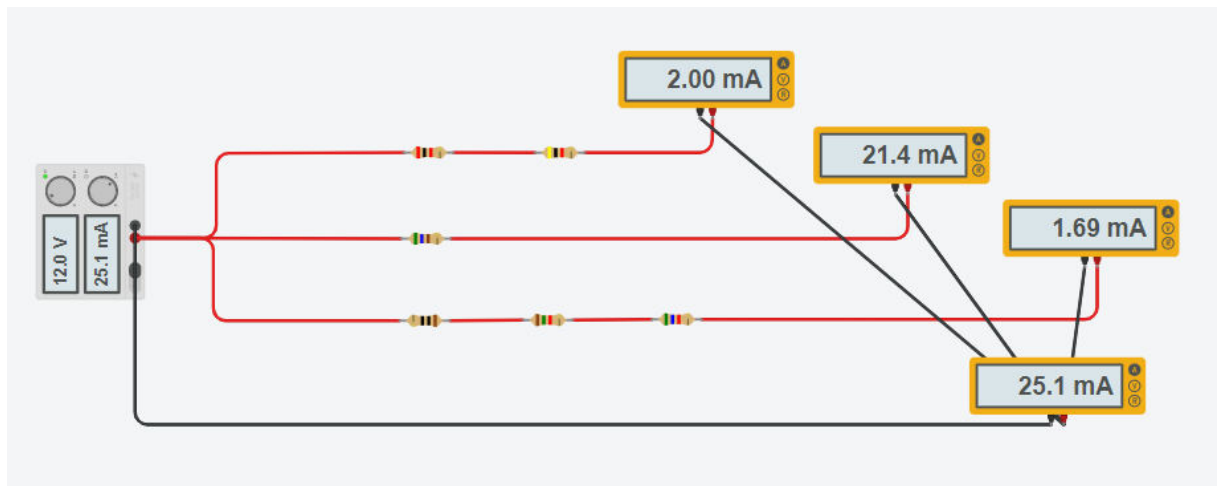

- a) $I_1 = 2.00$ mA
 $I_2 = 21.4$ mA
 $I_3 = 1.69$ mA

- b) $I = I_1 + I_2 + I_3 = 2 + 21.4 + 1.69 = 25.09$ mA, aproximativ 25.1 mA


3. a)

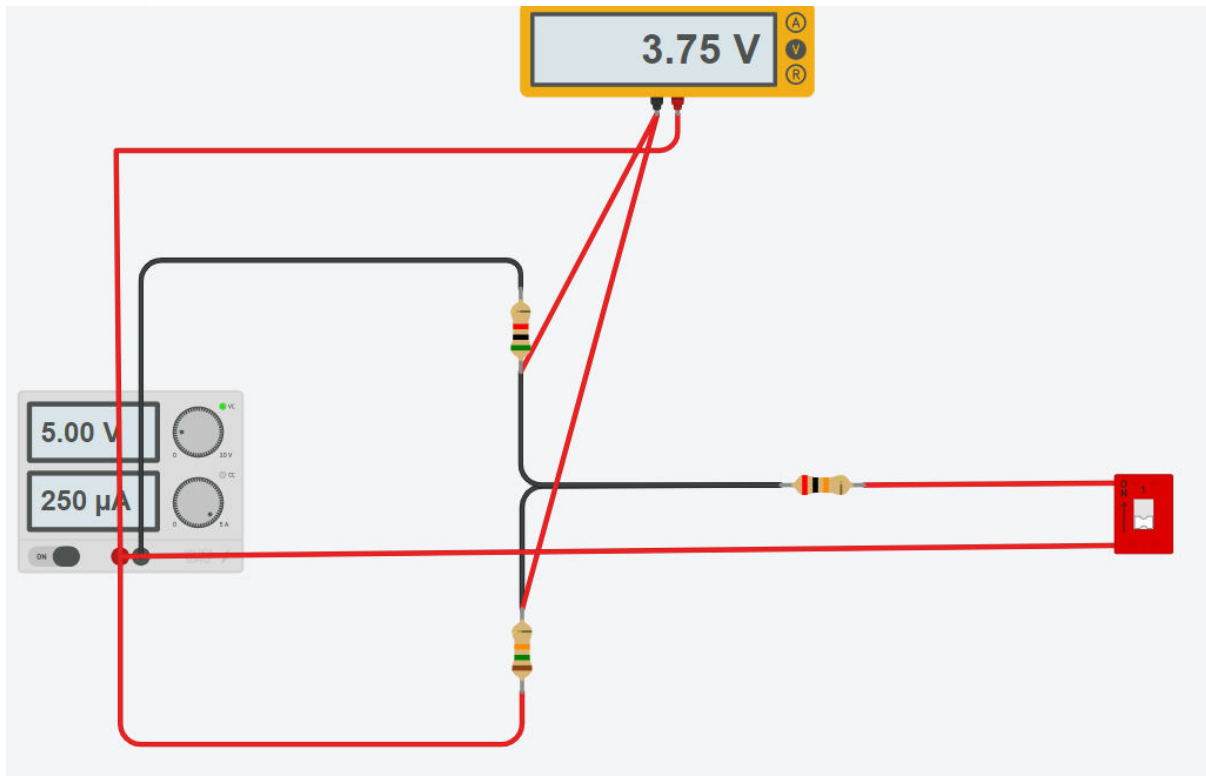

$$V = 3.75 \text{ V}$$

Formula standard a divizorului rezistiv:
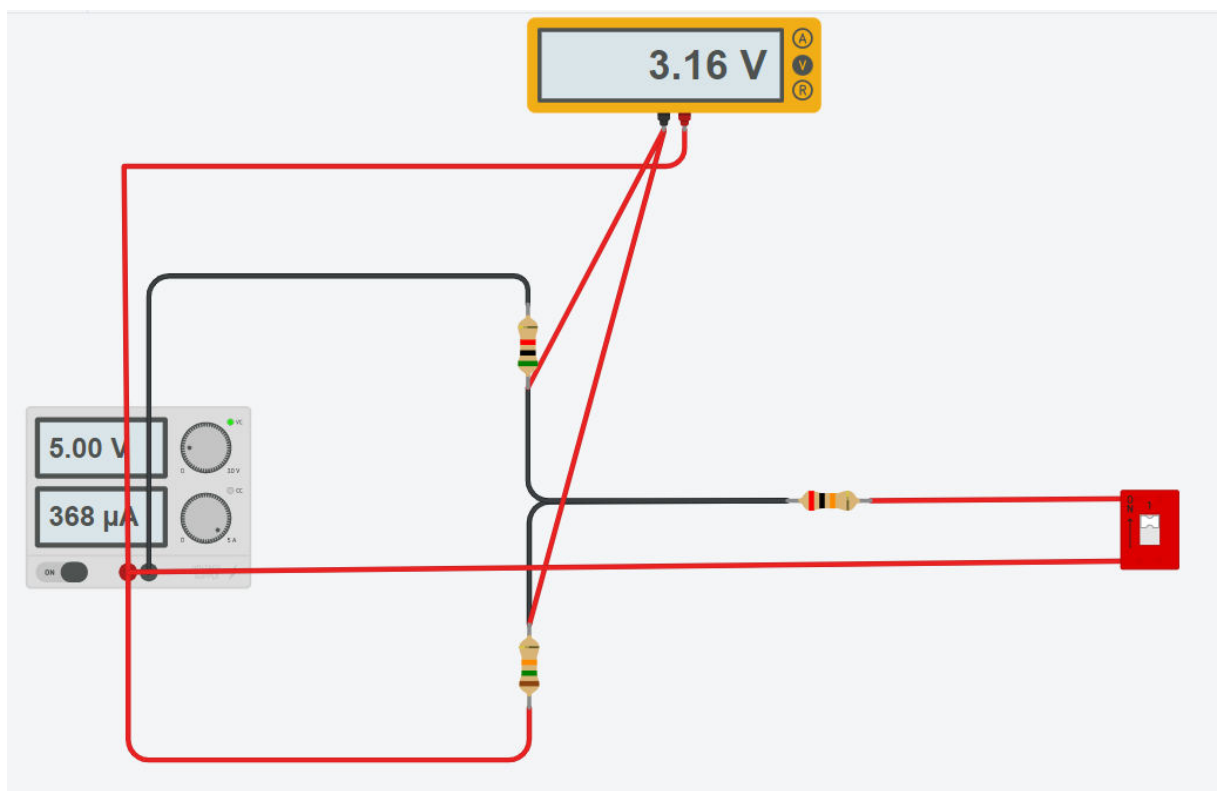
$$V = E * (R_2 / (R_1 + R_2)) = 5 * (15 / 20) = 5 * 0.75 = 3.75 \text{ V}$$



Acum caderea de tensiune este 3.16 V

b)


$$R_{Th} = E_{Th} / I_{sc} = 4 \text{ Kohmi}$$

$$E_{Th} = E * R_2 / (R_1 + R_2) = 5 * 15 / 20 = 5 * 0.75 = 3.75 \text{ V}$$


$$I_{sc} = E / R_1 = 10 \text{ mA}$$

$$U = E_{Th} * R_s / (R_s + R_{Th}) = 3.75 * 20 / (20 + 3.75) = 3.157 \text{ V} = 3.16 \text{ V}$$

4.

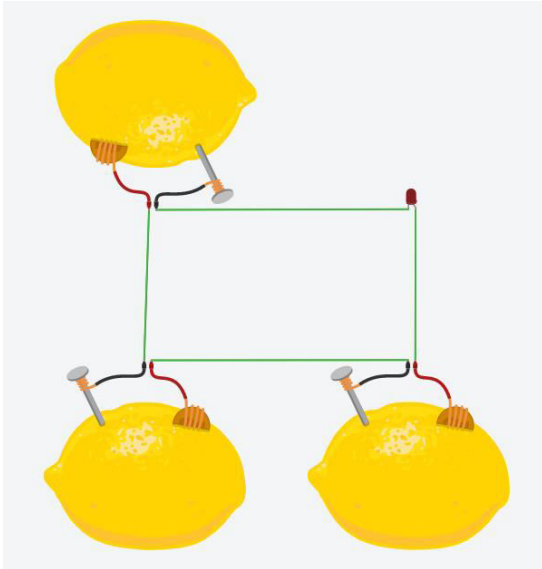

Este nevoie de 3 lamai legate in serie

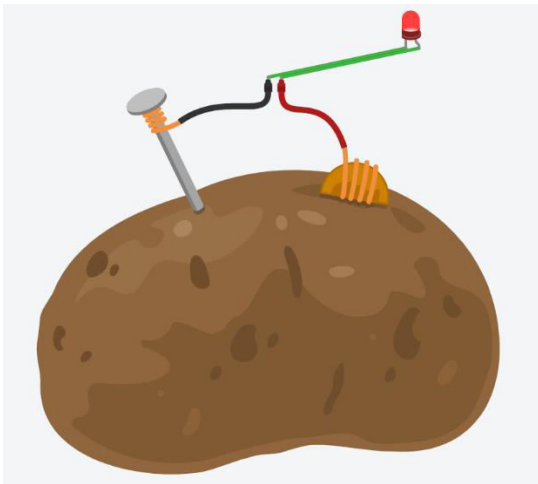

Este nevoie de un cartof